


Con fuente 17V

con $R = 470 \Omega$ en pin 7 = 11,74V

y $R = 20K\Omega$ pin 3 y masa

Hay pulso oscilograma

$\times 1 \mu s$ $\times 2V$
Tiempo - Volts

 $\times 4$ DIVISIONES - 8V